
KEM-TRX7-CW-DSP

貴田電子設計(www.kida-elec.com)

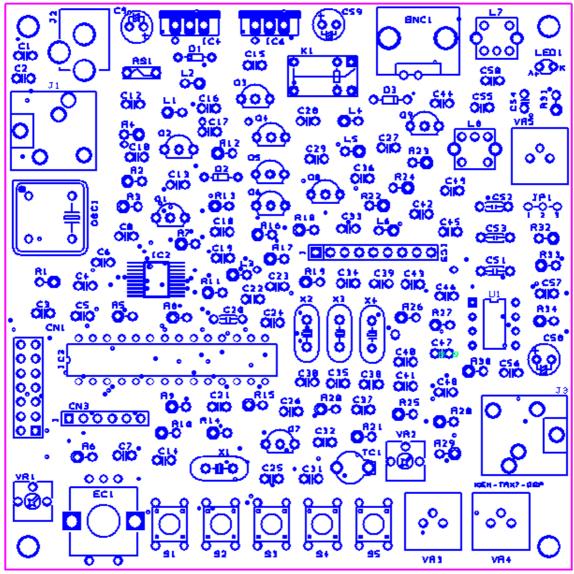1. 組立て

必ず、<u>体の静電気を逃がしてから、作業を行ってください</u>。作業中も、静電気に注意して、逃がしながら作業を行ってください。 部品の取り付け方向には、十分注意してください。 特に、電解コンデンサと IC の方向は、絶対に間違わないように、注意してください。

下の写真は、LCDを基盤に直接、接続していますが、LCDからノイズの影響があるため、付属のフラットケーブルで、3cm以上はなして、接続してください。



上のVR4は常に最大

処理済みの、パターンカットが一か所あります。

IC3 の 25 ピンの部分で、パターンがカットされています。

JP1 の 1-2 間を接続してください。 これを忘れると、受信ができません。

2. 発振器(OSC1)の半田付けに注意

OSC1 のピンが細いため、半田がうまくのらず、見た目にはいいのですが、半田不良で VFO が発振しないケースがよくあります。

もし、VFOが発振しない場合は、まず、OSC1の半田をやり直してください。

3. キットに入っていない部品 (オープン)

次の部品は、取り付けません。

タクトスイッチ S5 コンデンサ C31とC57

4. JP1の1-2間を接続

JP1 の 1-2 間を接続してください。 これを忘れると、受信ができません。

5. 各ボリューム

| VR1 | LCD コントラスト |
|-----|------------------------|
| VR2 | BFO レベル |
| VR3 | サイドトーン ボリューム |
| VR4 | DSP 入力レベル 常時最大(右に一杯回す) |
| VR5 | メイン ボリューム |

6. VR4(DSP 入力レベル) 常に最大(右に一杯回す)

VR4を、最少(左に一杯回した状態)の場合に、発振する場合があります。

DSP の入力レベルが、大きすぎる場合は、LED が点灯しますので、その場合は、左に回し絞ってください。

7. LCD の接続とコントラスと調整

LCD の接続は、付属のフラットケーブルを使い、下の写真のように接続してください。 基盤の裏から、接続します。

この方向を間違うと、LCDが壊れます。


LCD のコントラストは、トリマ抵抗 VR1 にて行います。

コントラスの調整が、適切でない場合、なにも表示されません。



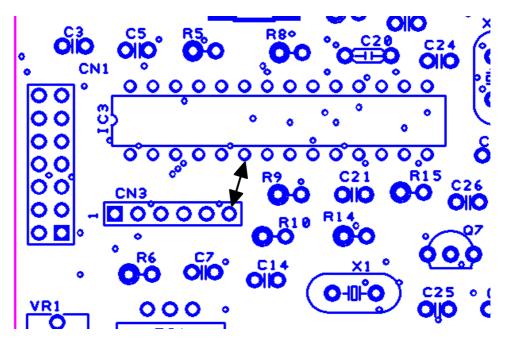8. ジャンパー接続

下図のように、IC3の6ピンと、CN3の6ピンを、接続してください。 これを、忘れると動作しません。



9. イヤフォン端子(J3)

イヤフォンのケーブルは、基板から離してください。ケーブルが基板に近いと、発振する場合があります。

10.キー接続(J1)

キー接続端子は、ステレオミニプラグになっています。(プラグは付属していません) 各端子の接続は、次のようになります。

| L チャンネル(先端) | 長点 |
|-------------|------|
| R チャンネル(中間) | 端点 |
| グランド | グランド |

11. 電源(J2)

電源は、良質なものを使用してくださ。電源と基板の配線は、できるだけ短くしてください。

電源電圧 9V~14V

※上限の14Vは、必ず守ってください。ファイナルが壊れる場合があります。


安価なデジタル回路用のスイッチング電源は、使えません。 スイッチングノイズの影響で、受信にノイズが入ります。 12. テストを行う場合は、必ず、ダミーロードが必要です。(壊れる場合があります) ダミーロードを接続しない場合、ファイナルが異常発振し、壊れる場合があります。 かなりの確率で、壊れますので、テスト時は必ず、ダミーロードを使ってください。

13. プッシュスイッチ (SW1~SW4)の操作方法

SW1~SW4の組合せで、次のような操作が可能です。 スイッチは、離すことで有効になります。押した時点では、まだ、反応しません。 設定が完了すれば、一度 LCD がフラッシュします。

| SW1 | 他のスイッチと組み合わせて、使用します。 |
|-----------|----------------------|
| SW2 | RIT ON/OFF |
| SW3 | DSP 切替 |
| SW4 | 受信時のサイドトーン ON/OFF |
| SW1 + SW2 | 表示クリア |
| SW1 + SW3 | キースピード設定 |
| SW1 + SW4 | VFOステップ設定 |
| SW2 + SW3 | ロータリエンコーダのロック |
| SW2 + SW4 | ブレークインのディレー時間の設定 |
| SW3 + SW4 | IF 周波数調整 |

14.LCD 画面

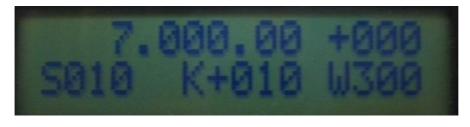

数値の表示単位は、10Hzあるいは、10msです。

S 受信時のサイドトーンの ON/OFF

L エンコーダロックの ON/OFF

7.000.00 VFO の値 10Hz 単位

> RIT O ON/OFF

+000 RIT の値 10Hz 単位 S010 VFO のステップ 10Hz 単位 K+010 エレキーのスピード 10ms 単位

W300 DSPフィルタの帯域幅

15. SW2 (RIT ON/OFF)

SW2 は、RIT の ON/OFF をします。

RIT が ON すると、">"マークが LCD に表示されます。

RIT が ON の状態で、エンコーダを回せば、RIT の値が(上段の+000)が変化します。 RIT のステップは 10Hz 単位です。

16.SW3 (DSP フィルタの帯域幅の切り替え)

DSP の通過帯域幅を、100Hz, 150Hz, 200Hz, 250Hz, 300Hz の順番で切り替えます。

17.SW4 (受信時のサイドトーン ON/OFF)

SW4 が押されて ON になると、"S"と表示されます。

この状態では、キーを押しても、送信にはならずに、受信状態のままで、サイドトーンが鳴ります。 受信信号がサイドトーンと同じ音程になるようにすれば、相手の周波数に合わせることができます。

18.SW1 + SW2 表示クリア

SW1とSW2を押します。

VFO あるいは RIT をクリアします。

RIT が OFF の状態では、VFO を(7.000.000)にします。

RIT が ON の状態では、RIT を+000 にします。

19.SW1+SW3 キースピード設定

SW1とSW3を押します。

エレキーのスピードを設定します。

エレキに一のスピードは、RITの値が使われます。RITの値が短点のスピードになります。 単位は、10mS 単位です。

設定範囲は、10~1000mSです。

例えば、短点のスピードを300mSに変更する場合は、次のようになります。

- ·RIT ON
- ・RIT の値を 30
- ・SW1を押した状態で、SW3を押す

上記の例では、短点と長点の比率は1:3になります。

次のように、短点の長さにマイナスを入れると、1:3.5になります。

- ·RIT ON
- ・RIT の値を -30
- ・SW1を押した状態で、SW3を押す

20. SW1 + SW4 VFO のステップ

SW1とSW4を押します。

VFO のステップを設定します。

VFO のステップは、RIT の値が使われます。

単位は、10Hz単位です。

設定範囲は、10~5000Hzです。

例えば、ステップを500Hz単位に変更する場合は、次のようになります。

- ·RIT ON
- ・RIT の値を 50
- ・SW1を押した状態で、SW4を押す

21. SW2 + SW3 エンコーダロック

SW3 は、エンコーダロックの ON/OFF をします。 エンコーダがロックされると、"L"と表示されます。

22.SW2 + SW4 ブレークインのディレー時間の設定

ブレークインのディレー時間を設定します。

ディレー時間は、RIT の値が使われます。

単位は、10mS単位です。

設定範囲は、0~1000mSです。

例えば、ディレー時間を500mSに変更する場合は、次のようになります。

- ·RIT ON
- ・RIT の値を 50
- ·SW1 を押した状態で、長点キーパッドを ON します。

ディレー時間とエレキーのキースピード(短点の時間)を同じにすることは、避けてください。 壊れるわけではありませんが、リレーが瞬間的に ON/OFF を繰り返してしまいます。

23.SW3 + SW4 (IF 周波数の調整)

IF 周波数を、4MHzを中心に±9990Hzの範囲で、調整できます。

RITの値が使われます。

単位は、10Hz単位です。

例えば、IF 周波数を-100Hz ずらしたい場合は、次のようになります。

- ·RIT ON
- ・RIT の値を -10
- ・SW3を押した状態で、SW4を押す

IF 周波数を変更した場合は、BFO の発振周波数の変更も必要です。

BFO=IF + 600 Hz

BFO の発振周波数の調整は、34 項を参照してください。

24. 起動時の設定

プッシュスイッチを押したまま起動すると、下記の動作をします。

| SW1 | エレキー ON/OFF (OFF だと縦ぶれキー) |
|-----|---------------------------|
| SW2 | なし |
| SW3 | なし |
| SW4 | 初期化 |

25. 起動時+SW1 (エレキー ON/OFF)

SW1 を押したまま起動すると、エレキーの ON/OFF を切り替えます。 エレキーを OFF すると、長点パッド入力が、縦ぶれキー入力になります。 初期値は、エレキーONです。

データは、EEPROM に記憶されます。

26. 起動時+SW4 (初期化)

CPU が EEPROM に記憶している、各種データを初期化します。

27. 調整の準備

- ・必ず、50Ω のダミーロードを接続してください。(**重要**) ダミーロードなしで、調整を行うと、<u>異常発振を起こします。</u> また、壊れる場合もあります。
- ・基板が冷めてから行ってください。
- ・金属製の机の上で調整する場合は、1センチ以上、浮かせてください。

28.BFO のレベルの調整

基板上の半固定抵抗(VR1)を回して、BFOレベルを調整します。

- ・実際の交信を受信しながら、VR1を徐々に右に回し、信号が聞こえるところを探します。 このときに、プツプツというところがあれば、そこでレベルを徐々にあげていきます。
- ・BFOレベルの最適な位置は、信号が一番強く聞こえるところです。
- ・BFOレベルが大きくなりすぎると、信号が弱くなります。

これは、AGCが働くためです。

そのため、BFOレベルがちょうどいいところは、一箇所です。 何度も繰り返して、最適な点を探してください。

29.BFO の発振周波数の調整

TC1 を回して、BFO の発振周波数を、調整します。

IF 周波数は、理論的には 4MHz なのですが、実際はクリスタルフィルタのずれがあります。 このずれは、約-200Hz です。

そのため、本キットの IF 周波数は、3,999,800Hz に設定しています。 よって、BFO の発振周波数は

4.000.400Hz

に設定してください。

もし、周波数カウンタがある場合は、直接、トランジスタ(Q7)のエミッタの位置で周波数を計り、4.000.400Hzにすれば完了です。

ここでは、無線機を使用した方法を説明します。

無線機もカウンタもない場合は、トリマコンデンサ(TC1)を適当な位置にあわせて、実際に交信を行いながら、次の調整と同じ方法で行ってください。BFOの周波数が多少ずれていてもいい場合は、なにも、行わなくても、とりあえずは使えます。

- ・無線機を用意します。
- ・本キットの VFO を 7.010.00 にセットします。 (周波数はよく使うところで OK です)
- 本キットから送信します。
- ・無線機で受信できることを確認します。
- ・SW4 を押し、受信中のサイドトーンを ON にします。(LCD に"S"が表示されます)
- ・無線機側から、受信した周波数で送信します。 このときに、古い無線機では、経年変化で周波数がずれて、表示される場合もあり、大抵の場合、 本キットの DDS-VFO の方が正確です。
- ・本キットで信号を受信しながら、BFOのトリマコンデンサ(TC1)を回します。
- ・キーを ON にし、サイドトーンを鳴らします。("S"表示中は、送信はしません)

- ・受信音とサイドトーンが、同じ音程(600Hz)になるように、TC1を調整します。
- ・このときに、ミキサーされた、サイドトーンと受信音が聞きやすいように、 音声ボリュームと、サイドトーンボリュームを調整しながら行います。

30.コアの調整 (微調整が必要)

7MHz 用 L7, L8 のコアを調整します。

この調整が、ずれていると、感度が大きく低下します。

場合によっては、まったく聞こえません。

コアは、少しの回転で、大きく感度が変化しますので、慎重に行ってください。

コアは、壊れやすいので、やさしくゆっくりと、まわしてください。 交互に回して、受信感度が一番いいところに合わせれば、完了です。

31. 転載禁止

本書の内容を転載しないでください。

部品表

| | KEM-TRX7-DSP-CW 部品表 | | | | | |
|----|---------------------|---------------|------------------------------|----|----|--|
| | 部品種類 | 部品名 | 部品番号 | 個数 | 備考 | |
| 1 | CPU | dsPIC33FJ64 | IC3 | 1 | | |
| 2 | DDS | AD9834 | IC2 | 1 | | |
| 3 | 5V3端子レギュレータ | 7805 相当品 | IC4 | 1 | | |
| 4 | 3.3V3端子レギュレータ | 48033 相当品 | IC6 | 1 | | |
| | トランジスタ | 2SC1815 | Q2 Q3 Q4 Q5 Q9 Q1 Q7 Q6 Q8 | 9 | | |
| | IC | LA1600 | IC5 | 1 | | |
| 7 | | NJM3414 | U1 | 1 | | |
| | 48MHz発振器 | | OSC1 | 1 | | |
| | ダイオード | 1S1588 相当品 | D3 D1 D2 | 3 | | |
| | LED | | LED1 | 1 | | |
| | リレー | Y14H-1C-5DS | K1 | 1 | | |
| | ロータリーエンコーダ | 1111110000 | EC1 | 1 | | |
| | イヤフォンジャック | | J1 J3 | 2 | | |
| | DCジャック | | J2 | 1 | | |
| | BNCコネクタ | | BNC1 | 1 | | |
| | リセッタブルヒューズ | 1Aで遮断 | RS1 | 1 | | |
| | 7MHz同調トランス | IAC题例 | L7 L8 | 2 | | |
| | トリマコンデンサ | 20pF 又は 30pF | TC1 | 1 | | |
| | | ZUPF XI& SUPF | | 4 | | |
| | 4MHzクリスタル | 101/0 | X2 X3 X4 X1 | | | |
| | トリマ抵抗 | 10ΚΩ | VR1 VR2 | 2 | | |
| | つまみ付トリマ抵抗 | 10ΚΩ | VR3 VR4 VR5 | 3 | | |
| | タクトスイッチ | | S1 S2 S3 S4 | 4 | | |
| 23 | | 未実装(オープン) | S5 | 0 | | |
| | 抵抗 | 100Ω | R2 R3 R22 R15 R31 | 5 | | |
| 25 | | 120Ω | R32 | 1 | | |
| 26 | | 200Ω | R11 | 1 | | |
| 27 | | 300Ω | R17 | 1 | | |
| 28 | | 510Ω | R18 R34 | 2 | | |
| 29 | | 1ΚΩ | R6 R5 R8 R19 R28 R29 R14 R25 | 8 | | |
| 30 | | 3ΚΩ | R26 | 1 | | |
| 31 | | 6.8ΚΩ | R1 | 1 | | |
| | | | R10 R4 R13 R12 R9 R7 R23 R24 | | | |
| 32 | | 10ΚΩ | R16 R27 R30 | 11 | | |
| 33 | | 22ΚΩ | R33 | 1 | | |
| 34 | | 33ΚΩ | R21 | 1 | | |
| 35 | | 100ΚΩ | R20 | 1 | | |
| | コンデンサ | 3pF | C41 C54 | 2 | | |
| 37 | | 10pF | C37 | 1 | | |
| 38 | | 33pF | C30 C40 | 2 | | |
| 39 | | 62pF | C50 | 1 | | |
| 40 | | 68pF | C23 C24 C35 C38 | 4 | | |
| 41 | | 82pF | C55 | 1 | | |
| 42 | | 100pF | C44 | 1 | | |
| 43 | | 470pF | C27 C29 | 2 | | |
| 43 | | 330pF | C45 C32 C25 | 3 | | |
| 44 | | <u> </u> | C45 C32 C25 | 1 | | |
| | | 1000pF | | | | |
| 46 | | 2200pF | C42 | 1 | | |
| 47 | | 0.01uF | C33 | 1 | | |

部品表

| | | | C3 C1 C2 C21 C5 C4 C22 C6 C8 C19 C12 C7 C46 C17 C47 C36 C18 C10 C13 C14 C39 C49 C34 | | |
|----|-------------|-----------|---|----|--|
| 48 | | 0.1uF | C56 C43 C26 C48 C15 C16 | 29 | |
| 49 | | 1.5uF | C53 C51 C52 | 3 | |
| 50 | | 10uF | C20 | 1 | |
| 51 | | 100uF | C9 C58 C59 | 3 | |
| 52 | | 未実装(オープン) | C31 C57 | 0 | |
| 53 | マイクロインダクタ | 1uH | L4 L5 | 2 | |
| 54 | | 6.8uH | L3 L6 | 1 | |
| 55 | | 10uH | L1 | 1 | |
| 56 | | 18uH | L2 | 1 | |
| 57 | 基板 | | | 1 | |
| 58 | LCD | | | 1 | |
| | ICソケット 28ピン | | | 1 | |
| | ICソケット 8ピン | | | 1 | |
| 61 | 14ピンヘッダー | | | 2 | |
| 62 | フラットケーブル | | | 1 | |

